

DISSENY DIGITAL BÀSIC 2024-2025

PRÀCTICA 3: Implementació de circuits combinacionals i seqüencials amb arquitectura "ifthen" (dies 18,19,20,21,22 de Novembre)

L'objectiu d'aquesta tercera pràctica és doble: per un costat realitzarem la implementació de funcions lògiques fent servir una nova arquitectura que anomenarem *ifthen*, i, per l'altra, utilitzarem aquesta nova arquitectura per implementar sistemes seqüencials bàsics del tipus *flip-flops*. De fet, fent servir aquests *flip-flops* i la filosofia de disseny *estructural* poden implementar els exercicis dels temes 4 i 5.

La metodologia del disseny '*ifthen*' consisteix en construir clàusules del tipus 'si passa això amb la variable de entrada, la sortida serà ...'. Es basa, doncs, en la valoració de les diferents situacions que es podem donar en el sistema electrònic i, per tant, és equivalent a escriure la taula de veritat. Això ens servirà, entre altres coses, per poder entendre el comportament d'aquest nou tipus de dispositius (*flip-flops*) i complementar la teoria, comprovant els seu funcionament.

L'arquitectura '*ifthen*' presenta un disseny molt més simple i directe que l'arquitectura lògica, on podem expressar de forma directa la taula de la veritat de la funció que realitza. Aquí us exposem el codi per a la implementació de la funció $f = a \cdot b + a \cdot c$, que és la mateixa funció que us hem presentat com a exemple a l'arquitectura estructural de la pràctica 2.

```
-- Defineixo l'entitat
--ENTITY funcio_logica is
--PORT ( a,b,c: IN BIT;
--      f: OUT BIT);
--END Funcio_logica;

-- Ara definirem la nova arquitectura, tipus 'ifthen'
ARCHITECTURE ifthen OF funcio_logica IS
BEGIN
    PROCESS (a, b, c)
-- Analitzem els canvis a les variables d'entrada a, b, c.
    BEGIN
-- Iniciem el cos de l'arquitectura.
        IF a='0' AND b='0' AND c='0' THEN
            f<= '0' AFTER 3 ns;
        ELSIF a='0' AND b='0' AND c='1' THEN
            f<= '0' AFTER 3 ns;
        ELSIF a='0' AND b='1' AND c='0' THEN
            f<= '1' AFTER 3 ns;
        ELSIF a='0' AND b='1' AND c='1' THEN
            f<= '1' AFTER 3 ns;
        ELSIF a='1' AND b='0' AND c='0' THEN
            f<= '1' AFTER 3 ns;
        ELSIF a='1' AND b='0' AND c='1' THEN
            f<= '0' AFTER 3 ns;
        ELSIF a='1' AND b='1' AND c='0' THEN
            f<= '1' AFTER 3 ns;
        ELSIF a='1' AND b='1' AND c='1' THEN
            f<= '0' AFTER 3 ns;
        END IF;
    END PROCESS;
END ifthen;

-- Realitzem el banc de proves
-- Aquest banc de proves també contempla les architectures logica i estructural del banc
-- de proves anterior (de fet, l'hem definit com a una entitat diferent).
ENTITY banc_de_proves IS
END banc_de_proves;

ARCHITECTURE test OF banc_de_proves IS

COMPONENT bloc_que_simulem IS
PORT ( a,b,c: IN BIT;
```

```

        f: OUT BIT);
-- Recordeu que els noms de les variables del component han de ser
-- exactament les mateixes que a l'entitat a que es refereixen.
END COMPONENT;

SIGNAL senyalA,senyalB,senyalC: BIT;
SIGNAL sortida_f_logica,sortida_f_estructural, sortida_f_ifthen: BIT;

FOR DUT1: bloc_que_simulem USE ENTITY WORK.Funcio_logica(logica);
FOR DUT2: bloc_que_simulem USE ENTITY WORK.Funcio_logica(estructural);
--recordeu afegir el codi de l'arquitectura estructural que ja vàrem presentar a la
pràctica 2
FOR DUT3: bloc_que_simulem USE ENTITY WORK.Funcio_logica(ifthen);

BEGIN

DUT1: bloc_que_simulem PORT MAP(senyalA, senyalB, senyalC, sortida_f_logica);
DUT2: bloc_que_simulem PORT MAP(senyalA, senyalB, senyalC, sortida_f_estructural);
DUT3: bloc_que_simulem PORT MAP(senyalA, senyalB, senyalC, sortida_f_ifthen);

PROCESS (senyalA, senyalB, senyalC)
    BEGIN
senyalA <= NOT senyalA AFTER 50 ns;
senyalB <= NOT senyalB AFTER 100 ns;
senyalC <= NOT senyalC AFTER 200 ns;
    END PROCESS;

END test;

```

Aquesta nova arquitectura és molt útil per definir sistemes seqüencials, on la seva sortida depèn de l'estat anterior, tal com són els biestables. **És imprescindible afegir el retard a les sortides!** Com a exemple d'aquesta metodologia implementarem primer un 'FF_D' per flanc de baixada amb 'Preset' i 'Clear', i després un 'Latch JK' amb 'Preset' i 'Clear':

```

ENTITY D_Bajada_PreClr IS
PORT(D,Clk,Pre,Clr: IN BIT; Q,NO_Q: OUT BIT);
END D_Bajada_PreClr;

ARCHITECTURE ifthen OF D_Bajada_PreClr IS
SIGNAL qint: BIT;
-- Aquesta és la forma de definir sortides que es realimenten
-- a l'entrada. Recordem que en VHDL si una variable és de sortida no es
-- pot utilitzar com a entrada de nou. Per tant definim una variable interna
-- que després assignarem a la variable de sortida.
BEGIN

PROCESS (D,Clk,Pre,Clr)
    BEGIN
    IF Clr='0' THEN qint<='0' AFTER 2 ns;
    -- Aquí la funció Clear és Active-low, és a dir, quan Clr=0 la sortida es posa
    -- a 0 de forma asíncrona; quan Clr=1 el circuit farà alguna altra funció.
        ELSIF Pre='0' THEN qint<='1' AFTER 2 ns;
    -- Hem imposat nosaltres que si es posen, simultàniament, Clear i Preset
    -- a 0, el Clear és qui té prioritat. Per això aquí la condició sobre el Preset
    -- s'analitza només quan el Clear està posat a 1.
        ELSIF Clk'EVENT AND Clk='0' THEN
    -- Clk'EVENT és una instrucció que dóna una sortida veritat, és a dir, un 1
    -- quan es produeix un canvi en el valor de la variable Clk.
    -- La instrucció, tal com està aquí, indica que si es produeix un canvi en
    -- el senyal Clk i, a més, el valor posterior és 0 (baixada), llavors ...
        qint <= D AFTER 2 ns;

    END IF;
    END PROCESS;
Q<=qint; NO_Q<=NOT qint;
-- Aquí es on es fa l'assignació de les variables
-- internes a les variables de sortida
END ifthen;

```

```

ENTITY JK_Latch_PreClr IS
PORT(J,K,Clk,Pre,Clr: IN BIT; Q,NO_Q: OUT BIT);
END JK_Latch_PreClr;

ARCHITECTURE ifthen OF JK_Latch_PreClr IS
SIGNAL qint: BIT;
BEGIN
PROCESS (J,K,Clk,Pre,Clr,qint)
BEGIN
IF Clr='0' THEN qint<='0' AFTER 2 ns;
ELSE
IF Pre='0' THEN qint<='1' AFTER 2 ns;
ELSE
        IF Clk='1' THEN
                IF J='0' AND K='0' THEN qint<=qint AFTER 2 ns;
                ELSIF J='0' AND K='1' THEN qint<='0' AFTER 2 ns;
                ELSIF J='1' AND K='0' THEN qint<='1' AFTER 2 ns;
                ELSIF J='1' AND K='1' THEN qint<= NOT qint AFTER 2 ns;
                END IF;
        END IF;
END IF;
END IF;

END PROCESS;
Q<=qint; NO_Q<=NOT qint;
END ifthen;

```

Podem fer el corresponent banc de proves per tal de testar aquestes dues entitats. A continuació teniu l'exemple d'un banc de proves:

```

-- Banc de Proves d'ambos
ENTITY banc_proves IS
END banc_proves;


ARCHITECTURE test OF banc_proves IS
COMPONENT mi_D_Bajada_PreClr IS
PORT(D,Clk,Pre,Clr: IN BIT; Q,NO_Q: OUT BIT);
END COMPONENT;
COMPONENT mi_JK_Latch_PreClr IS
PORT(J,K,Clk,Pre,Clr: IN BIT; Q,NO_Q: OUT BIT);
END COMPONENT;
SIGNAL ent1,ent2,clock,preset,clear,Dsort_Q,Dsort_noQ,JKsort_Q,JKsort_noQ: BIT;
FOR DUT1: mi_D_Bajada_PreClr USE ENTITY WORK.D_Bajada_PreClr(ifthen);
FOR DUT2: mi_JK_Latch_PreClr USE ENTITY WORK.JK_Latch_PreClr(ifthen);
BEGIN
DUT1: mi_D_Bajada_PreClr PORT MAP (ent1,clock,preset,clear,Dsort_Q,Dsort_noQ);
DUT2: mi_JK_Latch_PreClr PORT MAP (ent1,ent2,clock,preset,clear,JKsort_Q,JKsort_noQ);
ent1 <= NOT ent1 AFTER 800 ns;
ent2 <= NOT ent2 AFTER 400 ns;
clock <= NOT clock AFTER 500 ns;
preset <= '0', '1' AFTER 600 ns;
clear <= '1','0' AFTER 200 ns, '1' AFTER 400 ns;
-- simuleu fins a 15000 ns
END test;

```


Treball a desenvolupar de forma autònoma:

1. Implementeu els següents circuits combinacionals, fent servir l'arquitectura '**logicaretard**', '**estructural**' i de tipus '**ifthen**'. Considera un retard de 5 ns a la sortida, per les arquitectures '**logicaretard**' i '**ifthen**':

 - a) Descodificador de 2 a 4 línies, **deco2a4**, amb sortida *active-high*; per tant, el **deco2a4** tindrà dues entrades (b, a) i 4 sortides (z3, z2, z1, z0):



 - b) Multiplexor 2 a 1, **mux2a1**, amb un canal de selecció, *sel*; el mux2a1 tindrà tres entrades (b, a, sel) i una sortida (z):



- c) Feu els corresponents bancs de proves **bdp_p03a** per les dues entitats (per separat), on testareu les seves tres arquitectures (arquitectures **test_p03a1** i **test_p03a2**); captureu també el cronograma mostrant el comportament d'aquestes dues entitats.

2. Biestables:

- a) Definiu les entitats amb les seves corresponents arquitectures de tipus '**ifthen**' (amb retard), actius per nivell alt o per flanc de pujada, dels següents sistemes seqüencials:

1. Latch D i Flip-Flop D, tots dos amb els següents ports d'entrada i sortida:

IN BIT: D, Clk, Pre, Clr

OUT BIT: Q, NO_Q

2. Latch J-K i Flip-Flop J-K, tots dos amb els següents ports d'entrada i sortida:

IN BIT: J, K, Clk, Pre, Clr

OUT BIT: Q, NO_Q

3. Latch T i Flip-Flop T, tots dos amb els següents ports d'entrada i sortida:

IN BIT: T, Clk, Pre, Clr

OUT BIT: Q, NO_Q

- b) Escriviu un banc de proves **bdp_p03a** amb la seva arquitectura **test_p03a3** per tal de comprovar el funcionament de tots aquests biestables a la vegada. Amb l'ajuda del cursor, proveu que el comportament de cada dispositiu és el que s'espera. Veus algun comportament estrany? On? Afegeix un comentari a l'inici del codi raonant la teva resposta.
- c) Quina diferència hi ha entre un Latch i un FF? (ja sigui del tipus D, JK o T). Afegeix un altre comentari amb el raonament de la teva resposta.
- d) Pengeu també un fitxer amb una captura de pantalla del cronograma amb on surti el comportament de tots els biestables.

Recordeu de fer córrer la simulació un temps prou llarg per tal que es puguin veure totes les combinacions possibles de les entrades (indiqueu-lo també al codi amb un comentari, dins del banc de proves).

Haureu de pujar 1 fitxer, SENSE COMPRIMIR, que continguin les següents informacions:

- 1) Les entitats i arquitectures de les diferents entitats i del seu banc de proves. Els fitxers es diran:
P3a_Cognom1_Cognom2_Nom_deco2a4.vhd,
P3a_Cognom1_Cognom2_Nom_mux2a1.vhd,
P3a_Cognom1_Cognom2_Nom_biestables.vhd.
- 2) Les captures de pantalla es diran:
P3a_Cognom1_Cognom2_deco2a4.jpg,
P3a_Cognom1_Cognom2_mux2a1.jpg,
P3a_Cognom1_Cognom2_biestables.jpg.
- 3) Un cop pujat el fitxer, no oblideu de clicar “**Enviar per avaluar**”.

Recordeu que aquestes entitats, arquitectures i bancs de proves es faran servir en properes pràctiques

Aquest és el treball que haureu de pujar a través del campus virtual al menys **48 hores abans de la vostra sessió de pràctiques. Un cop passat aquest temps ja no serà possible pujar els fitxers. Els codis de la part autònoma són necessaris per l'accés a la sessió presencial. No entregar el treball autònom equival a una falta d'assistència. Els codis enviats FORA DEL TERMINI de les 48 hores prèvies a les sessions pràctiques es consideraran com no entregats.**

Recordeu que totes les trameses de fitxers es faran a través del campus virtual. NO S'ACCEPTARAN CODIS PER AVALUAR ENVIATS PER CORREU ELECTRÒNIC.